



Norwegian University of Science and Technology
Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering
The Department of Computer and Information Science

TDT4160
DATAMASKINER GRUNNKURS
EKSAMEN

8. AUGUST, 2007, 09:00–13:00

Kontakt under eksamen:
Marius Grannæs 73590670

Tillatte hjelpeemidler:
D.
Ingen trykte eller handskrivne hjelpeemidler er tillat.
Enkel godkjent kalkulator er tillette.

Målform:


Nynorsk

Viss ikkje anna er gitt tel deloppgåver likt.

OPPGÅVE 1: DATAMASKINER GENERELT (20%)

I Figur 1 er ei maskin med så kalla "Von Neumann architecture" frå rundt 1945 skissert.

- Forklar kort kva som var revolusjonerande med denne løysinga.

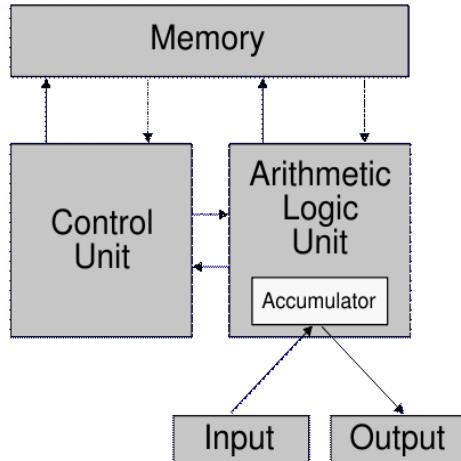

Figur 1: Von Neumann architecture.

- Forklar kort kva oppgåve dei ulike delene i blokkskjemet har.
- Kva skil verkemåten og prinsippa som von Neumann skisserte frå moderne prosessorar?

OPPGÅVE 2: MIKROARKITEKTUR OG MIKROINSTRUKSJONAR (20% (5% PÅ A OG B; 10% PÅ C))

Bruk vedlagte diagram og tabellar for IJVM til å løyse oppgåvane.

- Forklar funksjonen til Felta Addr og J (JAM) i MIR (MicroInstruction Register).
- IJVM sin styreeining nyttar "microprogram". Ta utgangspunkt i skissa i Figur 4 og forklar kva som er karakteristisk ved denne løysinga. Kva alternativ løysing eksisterar og kva karakterisera eit mogleg alternativ?

- c. Register H innehold hex(AA00).
Register TOS innhold hex(5500).
Register OPC innhold hex(A00A).
Register SP innhold hex(7FFF).


Kva ligg i register H, TOS, OPC og SP etter at dei to følgjande mikro-instruksjonane er utført?

Mikroinstruksjon 1: ALU: 010100, C: 100000000, Mem: 0, B: 0111
Mikroinstruksjon 2: ALU: 111100, C: 001000000, Mem: 0, B: 1000

Sjå vekk frå felta Addr og J i mikroinstruksjonsformatet.

OPPGÅVE 3: AUKE YTING (20%)

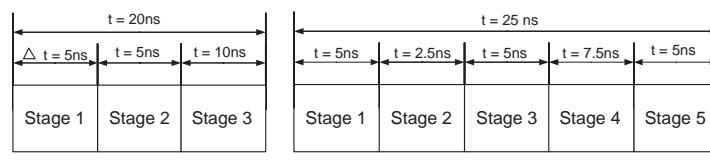- a. Kva tyder det at ein prosessor er superskalar?
 - b. Kva meinast med omgrepa instruksjonsnivåparallelitet og prosessornivåparallelitet?
 - c. Anta at ein prosessor har eit samleband med tre trinn som vist i Figur 2(a). Kvart trinn i samlebandet har ein gitt forsinking. I Figur 2(b) er eit fem-trinns samleband vist med gitte trinn forsinkelsar. Kva er maksimal klokkefrekvens for dei to samlebanda?



(a) Samleband med tre steg. (b) Samleband med fem steg

Figur 2: Samleband med gitt forsinking.

OPPGÅVE 4: SUPERSKALARE PROSESSORAR OG CHIP MULTIPROSESSORER (CMP) (10%)

- a. Eit program som utfører fire operasjonar:

1 $R3 = R3 * R5$

2 $R4 = R3 + 1$

3 $R3 = R5 + 1$

4 $R7 = R3 * R4$


R(nummer) viser til registernummer. Identifiser og forklar dataavhengnadar i programmet skissert over.

- b. Ein CMP kan ha heterogene eller homogene kjernar. Kva meinast med dette?

OPPGÅVE 5: DIVERSE (30% (10% PÅ A; 4% PÅ B — F))

I oppgåve b — f skal du ta stilling til om påstandane er korrekte eller ikkje. Korrekte svar gir 4% utteljing, feil svar gir 2% straff. Veit ikkje (ikkje svar) gir inga utteljing (eller straff).

- a. I Figur 3 er EPROM, RAM og PIO kobla til ein felles buss. Alle einin-gane har aktivt lågt (logisk "0") CS (Chip Select) signal.

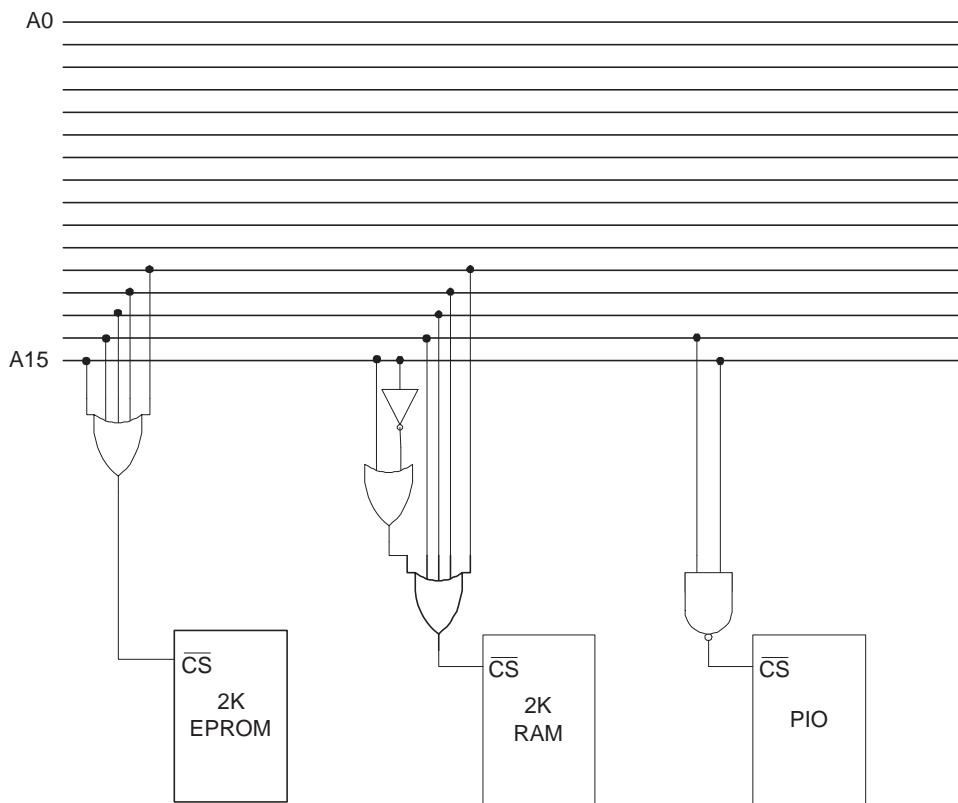

Figur 3: Adressedekoding.


Adresseområde for EPROM, RAM og PIO skal vere:

- EPROM: hex(0000) - hex(07FF)
- RAM: hex(8000) - hex (87FF)
- PIO: hex(C000) - hex(FFFF)


MEN det virkar ikkje som tenkt: Kva er feil i Figur 3 og kva kan gjerast for at verkemåten skal verte korrekt?

- b. IJVM har ein multiplikasjonseinining.
- c. RISC-prosessorar nyttar ofte "hardwired" styreeining.
- d. I eit "scoreboard" kan ein lese ut antal gonger eit register er brukt som kilde av instruksjonane som er "aktive" (under utføring).
- e. IJVM har meir til felles med CISC enn RISC maskiner.
- f. Ein versjon av prosessoren 8051 har multipleksa 8 bit databuss og 16 bit adressebuss. Denne versjonen av 8051 kan adressere 64KB minne.

IJVM vedlegg

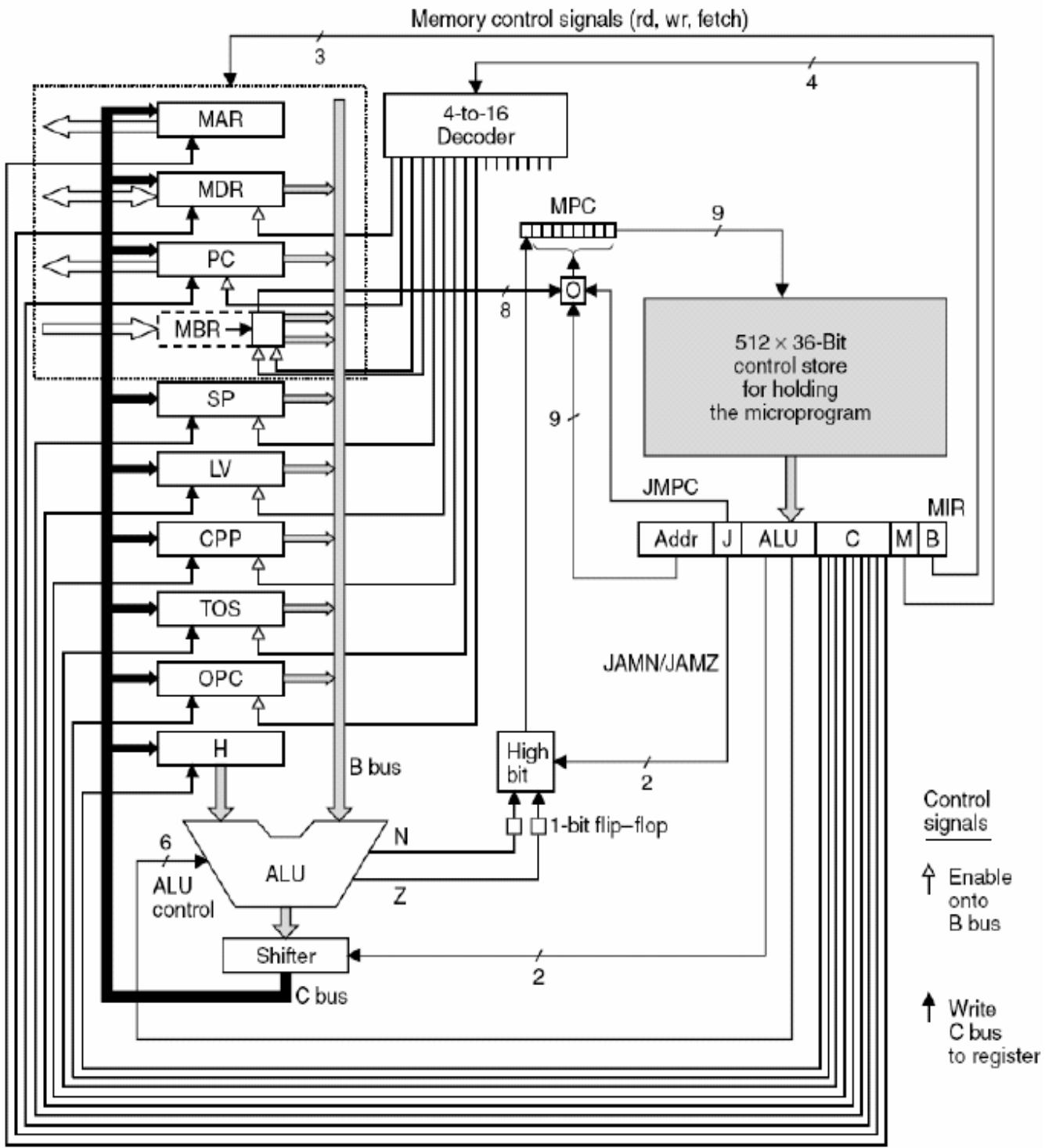

Figur 4: Blokkdiagram (IJVM).

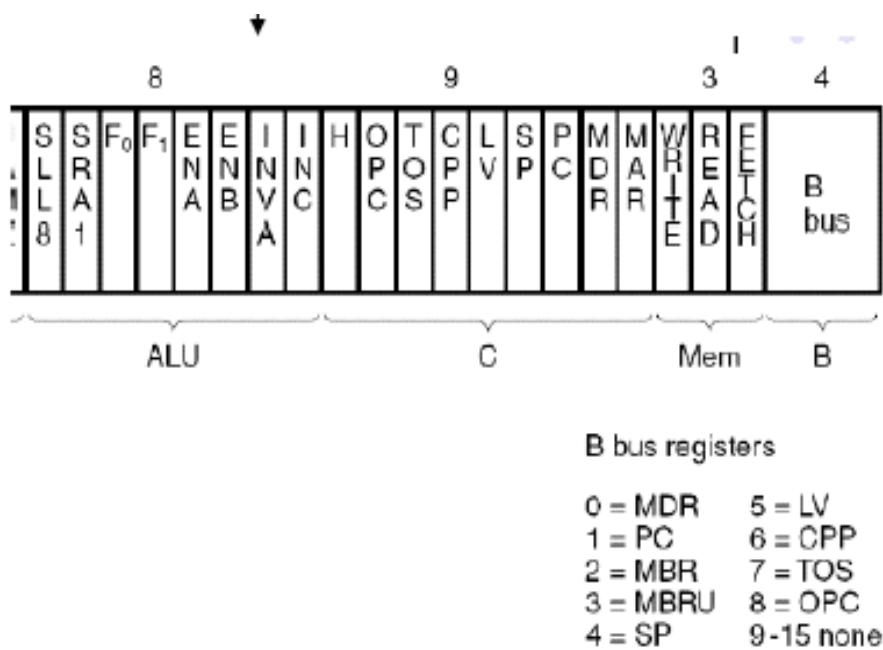


Figur 5: Mikroinstruksjonsformat (IJVM).

F_0	F_1	ENA	ENB	\bar{INVA}	INC	Function
0	1	1	0	0	0	A
0	1	0	1	0	0	B
0	1	1	0	1	0	\bar{A}
1	0	1	1	0	0	\bar{B}
1	1	1	1	0	0	A + B
1	1	1	1	0	1	A + B + 1
1	1	1	0	0	1	A + 1
1	1	0	1	0	1	B + 1
1	1	1	1	1	1	B - A
1	1	0	1	1	0	B - 1
1	1	1	0	1	1	-A
0	0	1	1	0	0	A AND B
0	1	1	1	0	0	A OR B
0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	-1

SLR1 SLL8 Function

- 0 0 No shift
- 0 1 Shift 8 bit left
- 1 0 Shift 1 bit right

Figur 6: Funksjonstabell for ALU (IJVM).

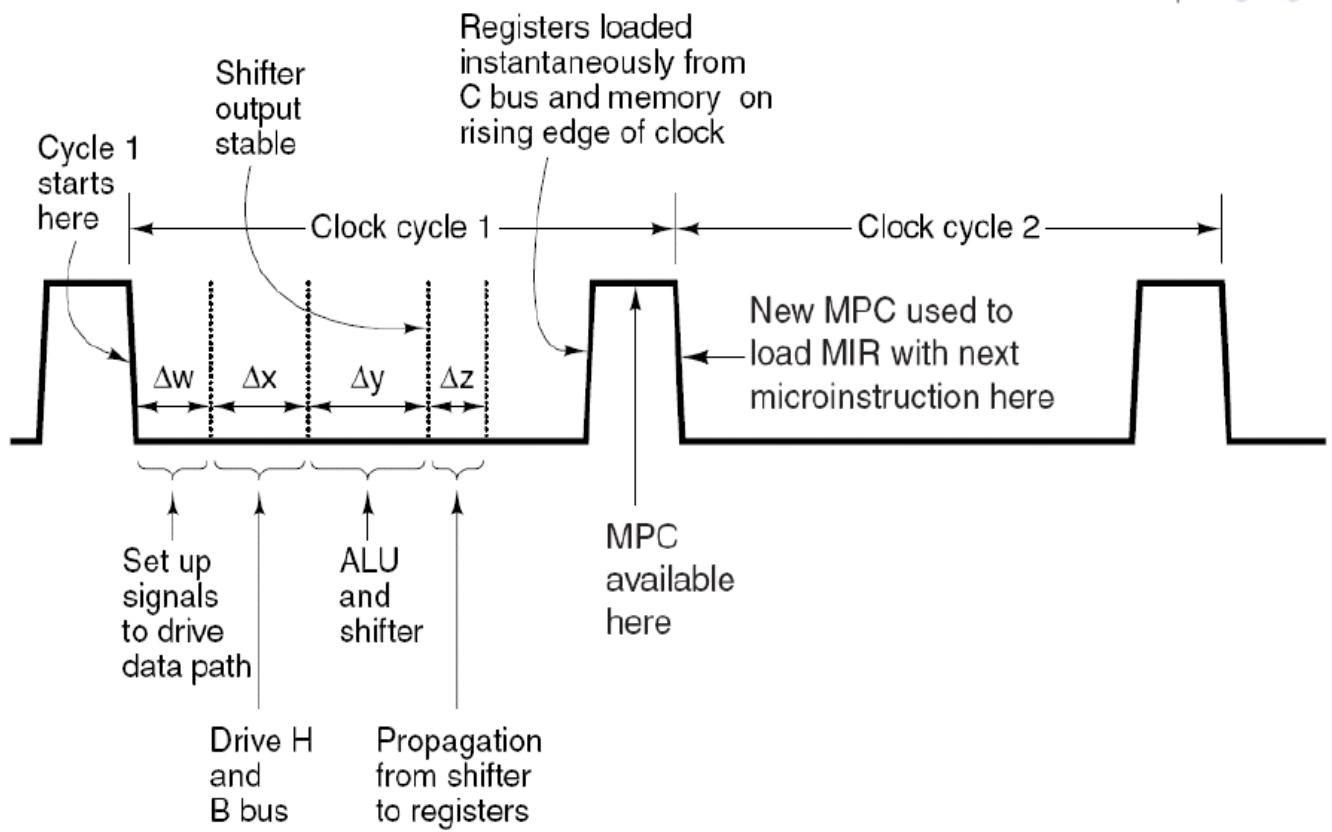

Figur 7: Timingdiagram (IJVM).